
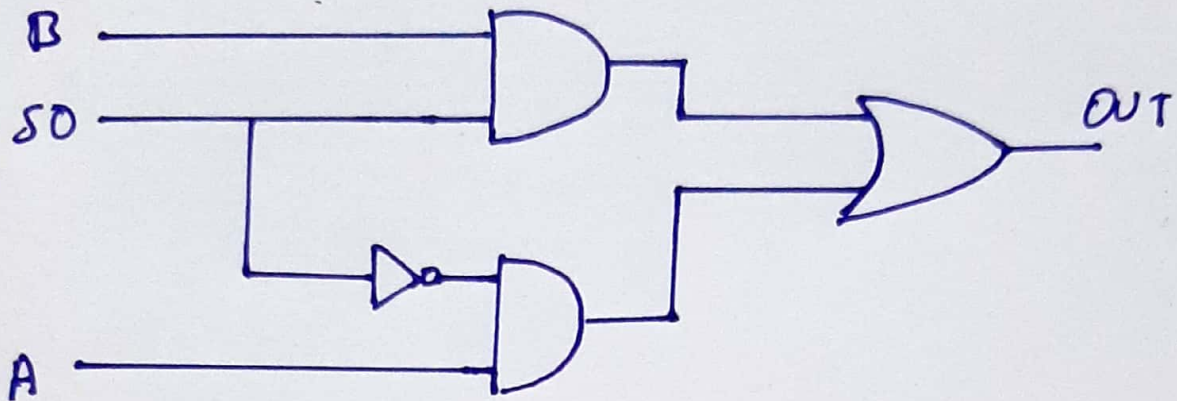


a) 2x1 MUX



$$\text{OUT} = s_0 B + \bar{s}_0 A$$

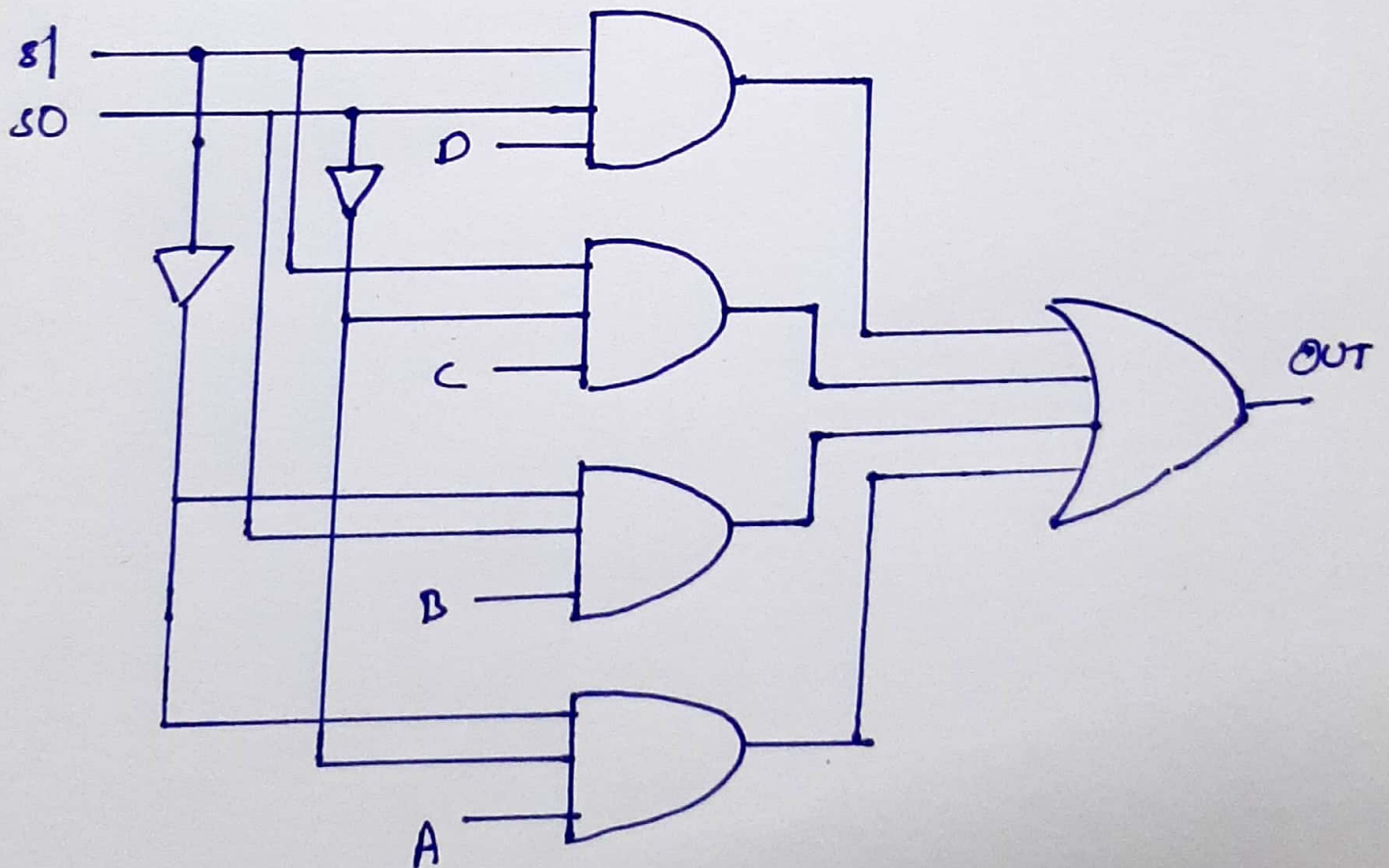


b) 4x1 MUX




c) 4x1 MUX Using 2x1 MUX

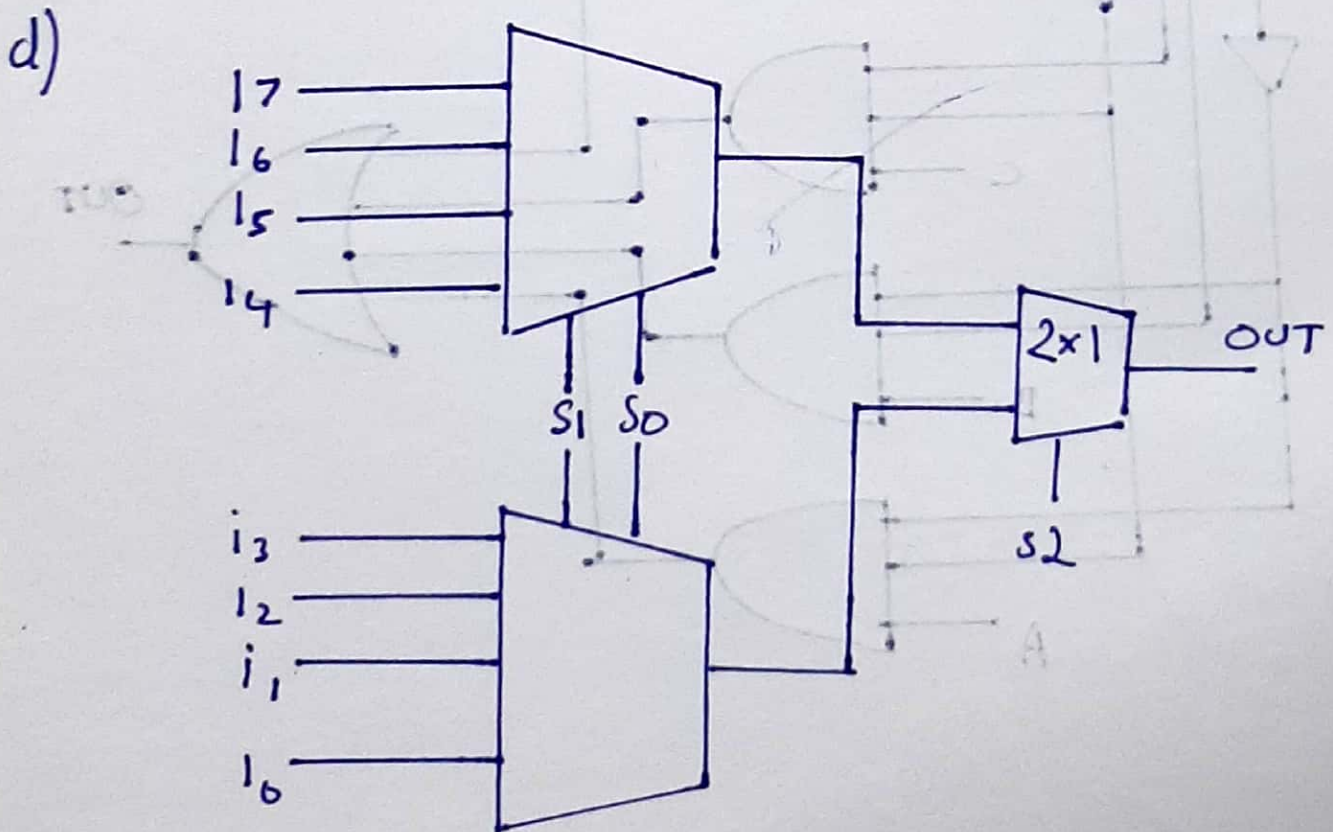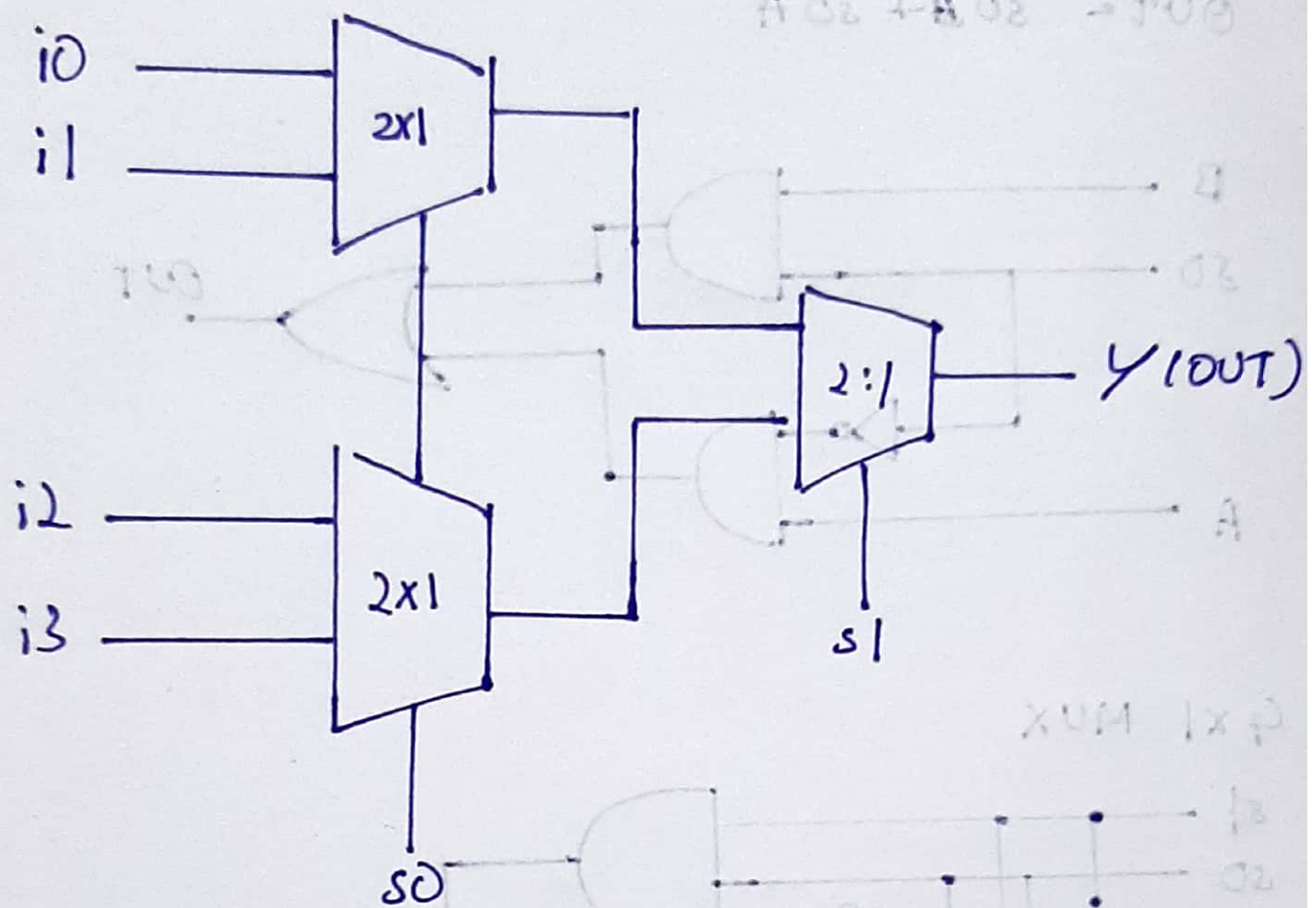

e) Half Adder

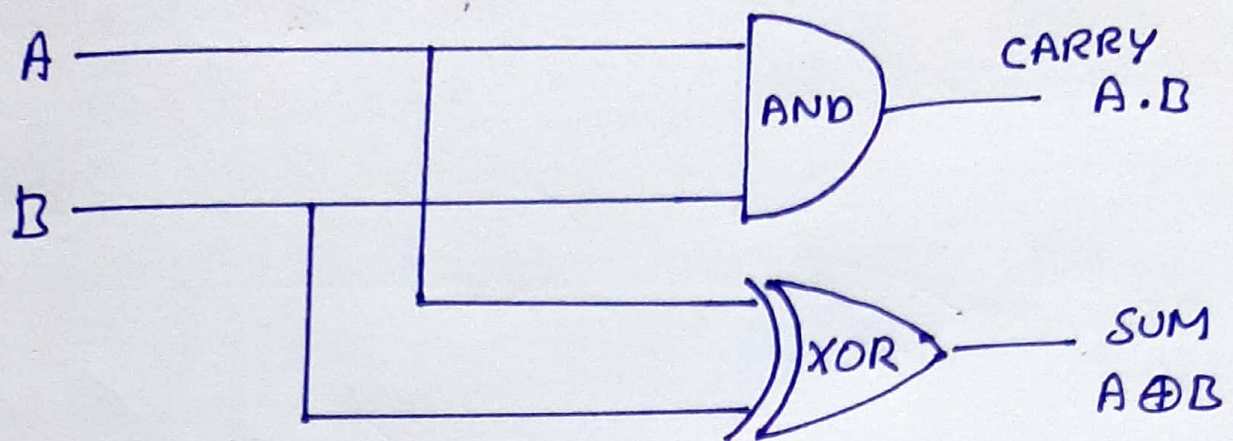

f) Full Adder Using Half Adder

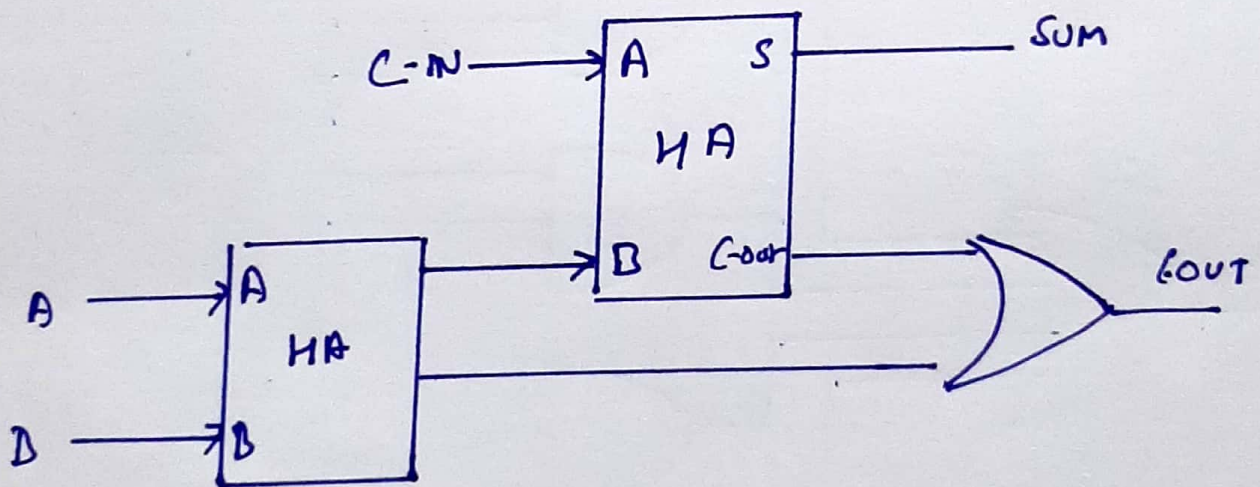

e) 4 bit Ripple Carry Adder

